

電流と電圧 基礎問題

年 組 番 氏名

- 電流は 極から 極に流れる。
- 電流の大きさを表す単位を (アンペア) という。
- 直列回路では、回路の各点を流れる電流の大きさは、
どこでも である。
- 並列回路では、枝分かれする前の電流の大きさは、
枝分かれした後の電流の に等しく、合流した
後の電流にも等しい。

電流と電圧 基礎問題 解答

年 組 番 氏名

- 電流は **+** 極から **-** 極に流れる。
- 電流の大きさを表す単位を **A** (アンペア) という。
- 直列回路では、回路の各点を流れる電流の大きさは、
どこでも **同じ** である。
- 並列回路では、枝分かれする前の電流の大きさは、
枝分かれした後の電流の **和** に等しく、合流した
後の電流にも等しい。