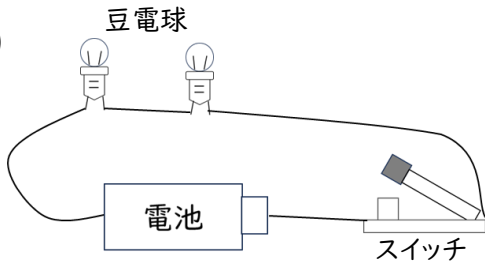


# 回路図 定期テスト対策問題


年 組 番 氏名

---


①



②

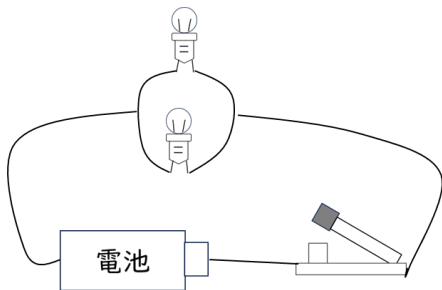

③

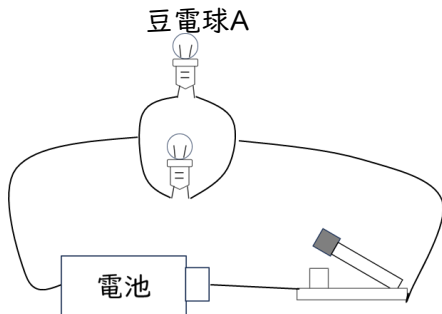



豆電球Aの電圧と、枝分かれ前の電流の大きさを計るため、電圧計と電流計を加えた回路図を書く。

# 回路図 定期テスト対策問題



解答

年 組 番 氏名


①

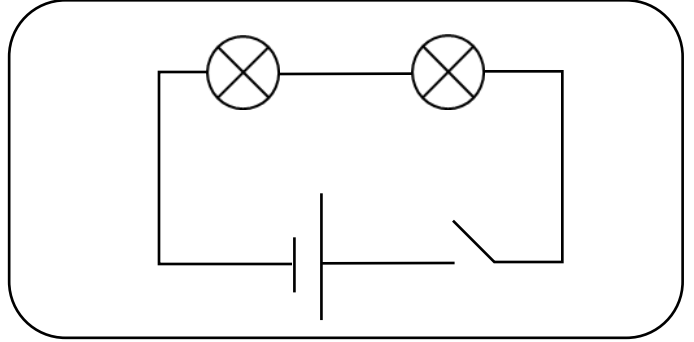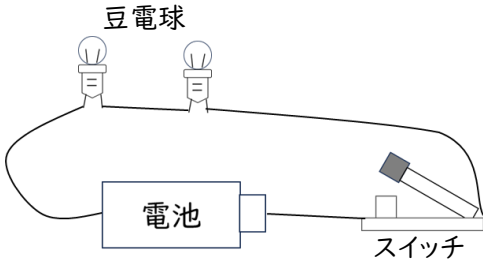

②

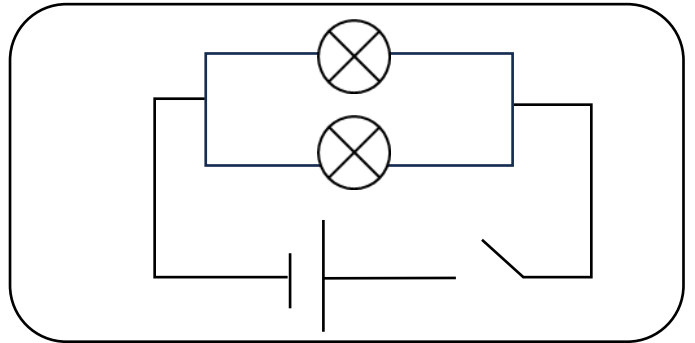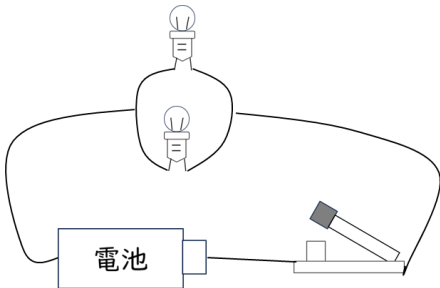

③

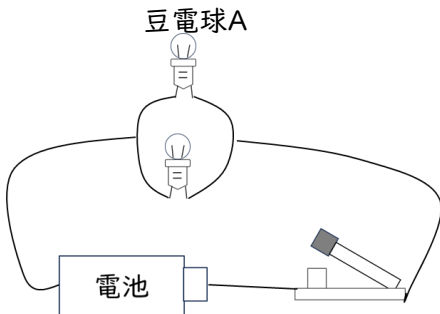

豆電球Aの電圧と、枝分かれ前の電流の大きさを計るため、電圧計と電流計を加えた回路図を書く。

