

回路 基礎問題

年 組 番 氏名




- 電流が流れる道筋を という。

- 2個の豆電球が1本の道筋でつながっている回路を

といい、枝分かれした道筋で

つながっている回路を という。

電気用図記号

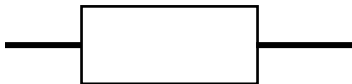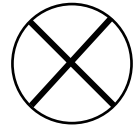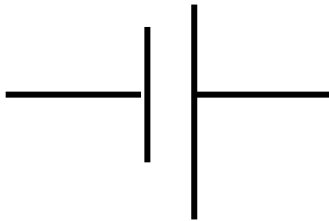

回路 基礎問題

解答

年 組 番 氏名

- 電流が流れる道筋を

回路

という。

- 2個の豆電球が1本の道筋でつながっている回路を

直列回路


といい、枝分かれした道筋で

つながっている回路を

並列回路

という。


電気用図記号

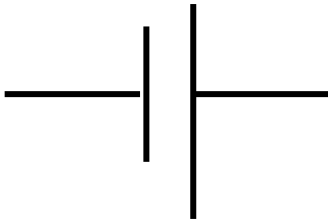

電源



スイッチ

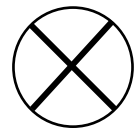

豆電球



豆電球



電流計



電圧計